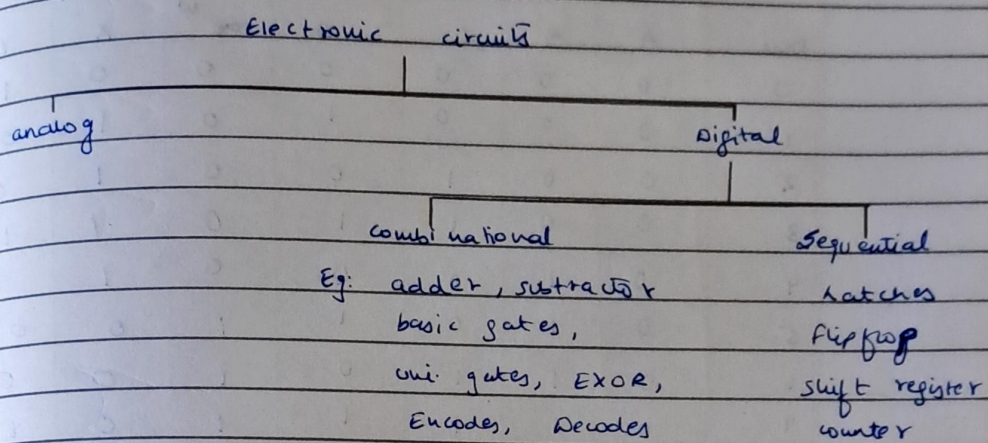


Module 2: Combinational logic & Sequential logic



combinational	Sequential
<ul style="list-style-type: none"> present i/p does not store data no memory, no feedback 	<ul style="list-style-type: none"> present & past i/p stores data have memory & feedback

7 draw logic dig

→ Design a BCD to Excess 3 code converter.

input BCD				o/p Excess - 3				
Deci	A	B	C	D	W W	X	Y	Z
0	0	0	0	0+3	0	0	1	1
1	0	0	0	1+3	0	1	0	0
2	0	0	1	0+3	0	1	0	1
3	0	0	1	1+3	0	1	1	0
4	0	1	0	0+3	0	1	1	1
5	0	1	0	1+3	1	0	0	0
6	0	1	1	0+3	1	0	0	1
7	0	1	1	1+3	1	0	1	0
8	1	0	0	0+3	1	0	1	1
9	1	0	0	1+3	1	1	0	0
10	1	0	1	0	X	X	X	X
11	1	0	1	1	X	X	X	X
12	1	1	0	0	X	X	X	X
13	1	1	0	1	X	X	X	X
14	1	1	1	0	X	X	X	X
15	1	1	1	1	X	X	X	X

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
W	0	1	3	2
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	4	5	7	6
AB	12	13	15	14
$A\bar{B}$	8	9	11	10

$$W = A + B\bar{D} + BC$$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
$\bar{A}\bar{B}$	0	1	1	1
$\bar{A}B$	4	5	7	6
AB	12	13	15	14
$A\bar{B}$	3	9	11	10

$$X = A\bar{C}\bar{D} + D\bar{B} + \bar{B}C$$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
$\bar{A}\bar{B}$	0	1	3	2
$\bar{A}B$	4	5	7	6
AB	12	13	15	14
$A\bar{B}$	8	9	11	10


$$Y = \bar{C}\bar{D} + CD$$

Z


$$Z = \bar{D}$$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
$\bar{A}\bar{B}$	0	1	3	2
$\bar{A}B$	4	5	7	6
AB	12	13	15	14
$A\bar{B}$	8	9	11	10

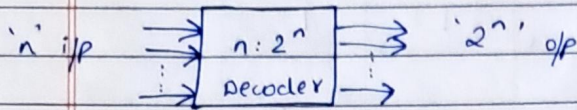Decoder - also called binary to decimal decoder



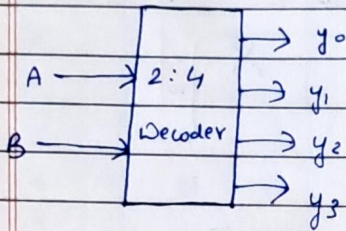→ Design 2 to 4 Binary Decoder (1 of 4 decoder)




Deci	i/p		o/p			
	A	B	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
2	1	0	0	0	1	0
3	1	1	0	0	0	1

$$y_0 = \bar{A}\bar{B}$$


$$y_1 = \bar{A}B$$

$$y_2 = A\bar{B}$$

$$y_3 = AB$$

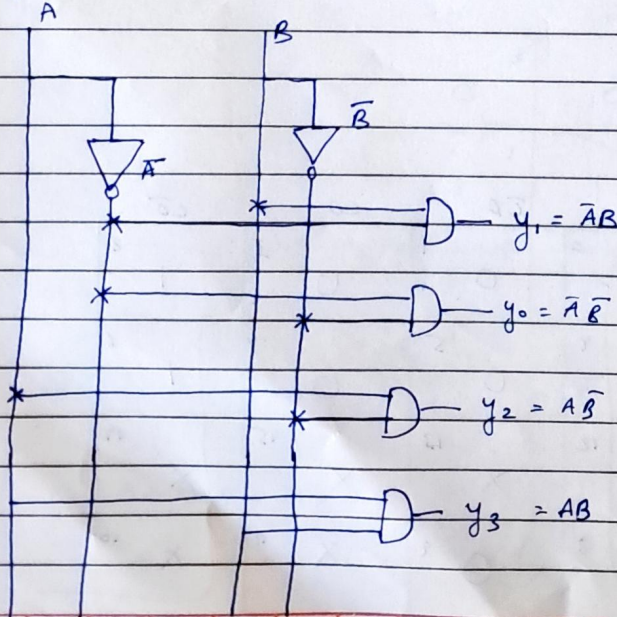

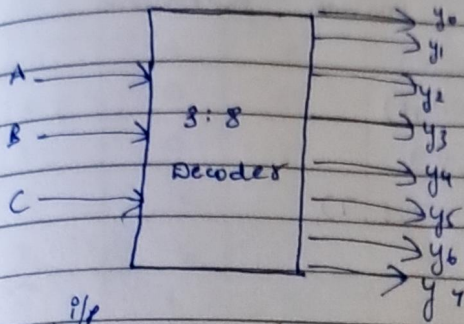
→ Converting 3 to 8 decoder. (10 10 8 decoder)



	i/p			o/p							
decimal	A	B	C	y ₀	y ₁	y ₂	y ₃	y ₄	y ₅	y ₆	y ₇
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

$$y_0 = \bar{a}\bar{b}\bar{c}, y_1 = \bar{a}\bar{b}c, y_2 = \bar{a}b\bar{c}, y_3 = \bar{a}bc, y_4 = a\bar{b}\bar{c},$$
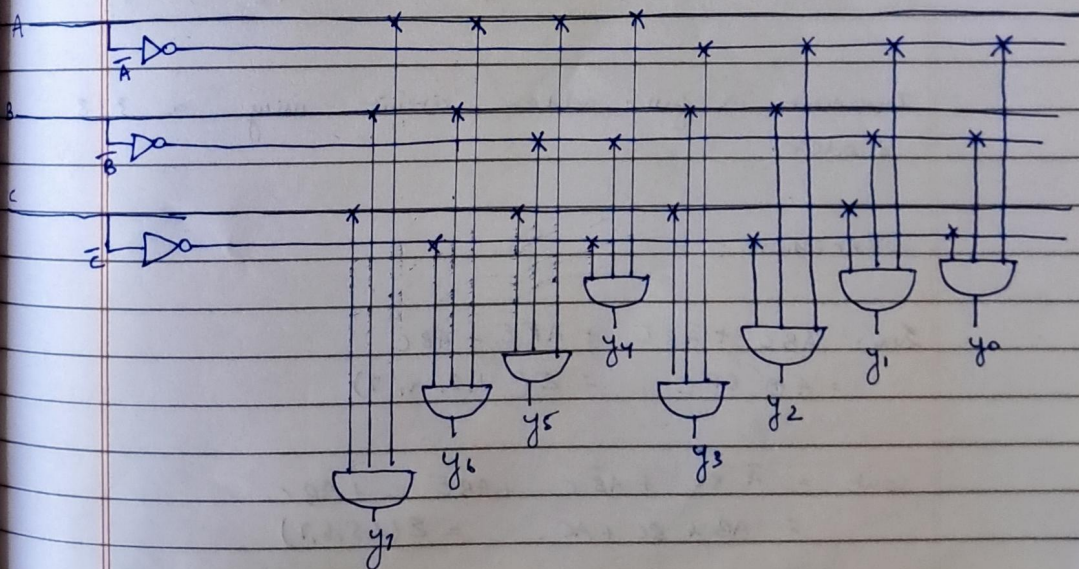
$$y_5 = a\bar{b}c, y_6 = ab\bar{c}, y_7 = abc$$




Realise using a 3-to-8 decoder & multi-input OR gates following Boolean expressions simultaneously.

$$F_1(A, B, C) = \sum m(0, 4, 6)$$

$$F_2(A, B, C) = \sum m(0, 5)$$

$$F_3(A, B, C) = \sum m(1, 2, 3, 7)$$

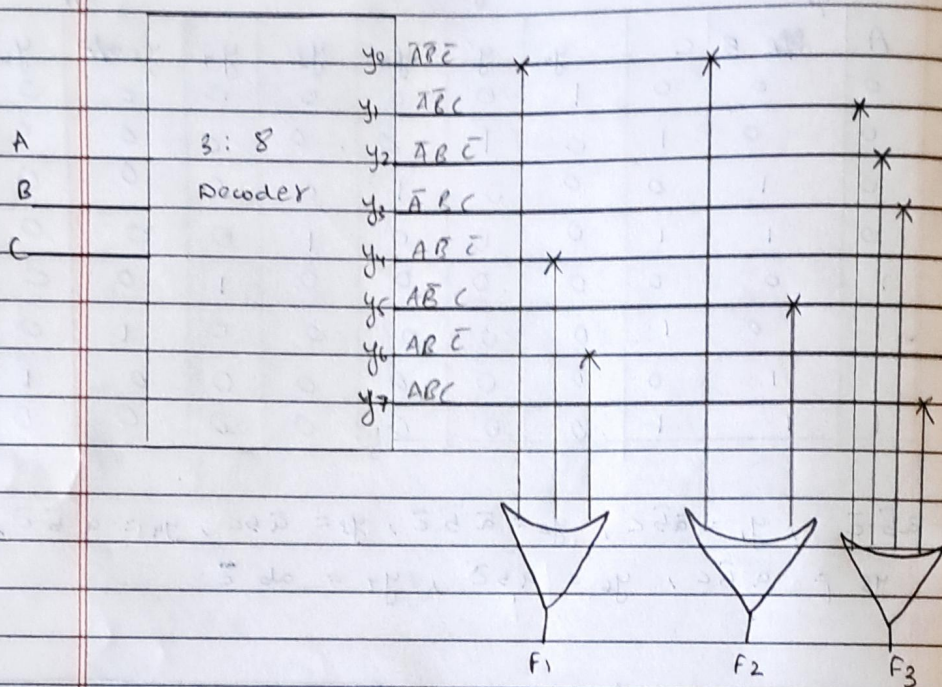

Implement a full-adder circuit using a 3-to-8 decoder.

Expressions:

$$\begin{aligned} \text{Sum} &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\ &= A \oplus B \oplus C = \sum(1, 2, 4, 7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Carry} &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= AB + BC + AC = \sum(3, 5, 6, 7) \end{aligned}$$

Full adder expressions

dec	A	B	C	sum	cout
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1

